



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان
Semnan University

پردیس فرزندگان

بسمه تعالی



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان
Semnan University

پردیس فرزندگان

طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال

Computer-Aided Digital System Design

مدرس

فاطمه دارائی

f_daraei@semnan.ac.ir

<https://fdaraei.profile.semnan.ac.ir>



چشم انداز

فلسفه زبان توصیف سخت افزار VHDL

بلوک پایه یک طرح یا مجموعه entity/architecture

ضوابط و نکات عمومی در VHDL

روش های توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال

اسلایدها برگرفته از جزوه دکتر محمد علی شفیعیان

<https://shafieian-education.ir/computer-aided-digital-system-design-3/>



VHDL چیست؟

زبان توصیف سخت افزار VHDL برای توصیف و شبیه سازی مدارهای دیجیتال از ساده ترین نوع یعنی گیت ها تا سیستم های پیچیده تری مانند پروسودرها و ... یا طراحی مدارهای ASIC به کار برده می شوند.

VHDL

VHDL = VHSIC Hardware Description Language

VHSIC = Very High Speed Integrated Circuits

پروژه VHSIC توسط وزارت دفاع امریکا (DOD) با هدف توسعه نسل جدیدی از مدارهای مجتمع با سرعت بالا حمایت می شد.



VHDL چیست؟

در گذشته زبان‌های توصیف سخت‌افزار مانند ABEL، PALASM و ... توسط شرکت‌های مختلف برای برنامه‌ریزی مدارهای PLA، PAL و PLD به بازار عرضه شده بود.

وزارت دفاع آمریکا طراحی یک زبان جدید استاندارد برای توصیف مدارهای سخت‌افزاری و همچنین انتقال داده سیستم دیجیتال از شرکتی به شرکت و یا به کشور دیگر را به سه شرکت IBM، Texas Instruments و Intermetrics سفارش داد.

۱۹۸۰





VHDL چیست؟

۱۹۸۵ اولین نسخه زبان توصیف سخت افزار VHDL عرضه شود.

در مراحل بعدی توسعه، استانداردسازی زبان با همکاری نمایندگان از دولت و دانشگاه به IEEE واگذار شد.

۱۹۸۶ مؤسسه IEEE آن را تصویب و استاندارد نمود و آن را VHDL86 نامید.

۱۹۸۷ این زبان تأیید شد و به صورت استاندارد IEEE 1076_1987 ملاک قرار گرفت.



VHDL چیست؟

طی نظرخواهی مجدد ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه شد و به صورت نسخه 1076_1993 ارائه گردید.


۱۹۹۳

توسط IEEE به تصویب نهایی رسید و به صورت استاندارد IEEE به دنیا معرفی شد.

۱۹۹۴

هر پنج سال یک بار تغییرات جزئی برای بالا بردن کارایی آن انجام می‌شود.

VHDL چیست؟

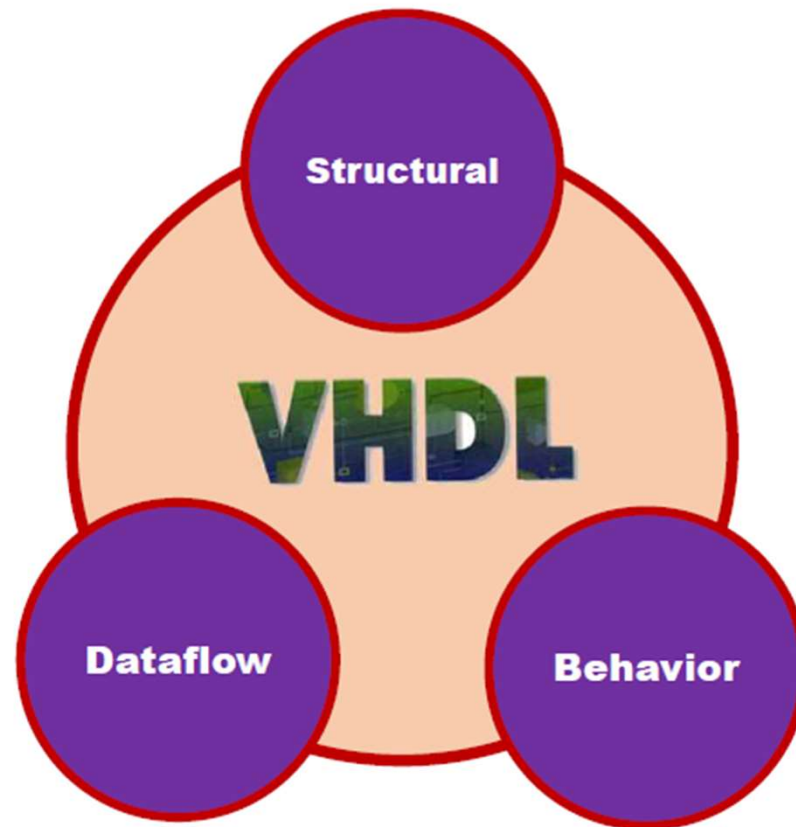

دانشگاه سمنان
Semnan University
پردیس فرزانتگان



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

ابزارهای برنامه‌ریزی FPGA

ALTERA

ALTERA
MAX+plus[®] II



XILINX[®]


ISE
DESIGN SUITE

FOUNDATION[™]
Series Software

بلوک پایه یک طرح دیجیتال



 دانشگاه سمنان
Semnan University
پردیس فرزانتگان



• یک توصیف VHDL شامل :

- Entity declaration
- Architecture body

• تعریف entity در حقیقت معرفی سیگنالهای ورودی و خروجی است.


• architecture رابطه بین سیگنالهای ورودی و خروجی است.
(عملکرد/ساختار)

ساختار کلی يك فایل VHDL

```
ENTITY NAME_OF_ENTITY is  
    input and output ports.  
END [entity] [NAME_OF_ENTITY] ;
```

```
ARCHITECTURE architecture_name OF NAME_OF_ENTITY IS  
    declarations.  
BEGIN  
    -- Statements  
    :  
END architecture_name;
```

بلوک پایه یک طرح دیجیتال

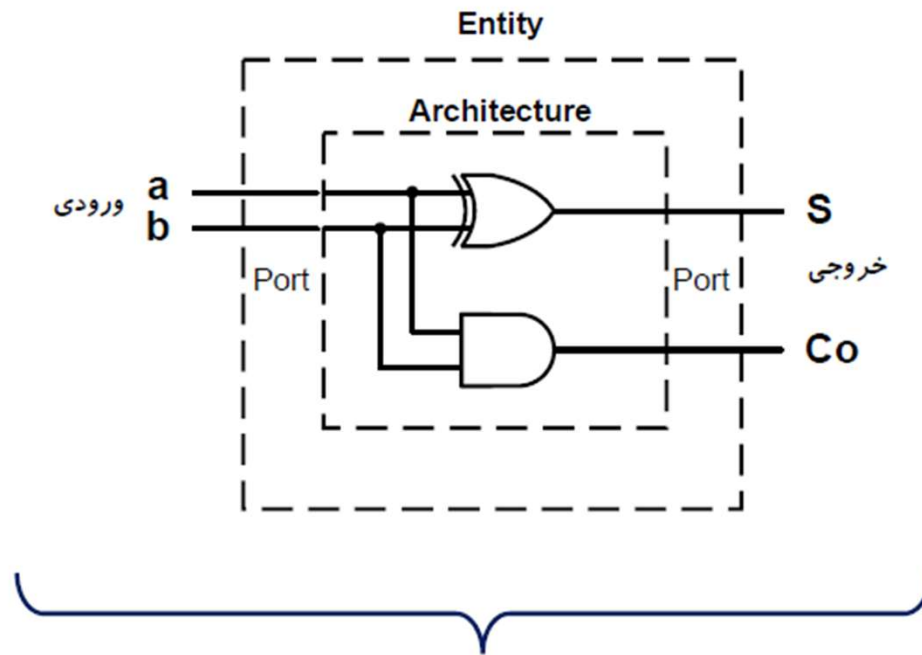

طرح (design) یک نیم جمع کننده



برنامه VHDL برای توصیف مدار نیم جمع کننده

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity ha is  
port (a,b :in bit;  
      s,co :out bit);  
end ha;
```

توصیف Port ورودی
خروجی یک
نیم جمع کننده

```
architecture dataflow of ha is  
begin  
    s <= a xor b;  
    co <= a and b;  
end dataflow;
```

معماری (Architect)
مدار یک نیم جمع کننده



برنامه VHDL برای توصیف مدار نیم جمع کننده

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
architecture concurrent of example is  
begin  
    A <= 3;  
    Sum <= A+B;  
    B <= 7;  
end;
```

همرندی
concurrency



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

برنامه VHDL برای توصیف مدار نیم جمع کننده

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity نام مدار is  
    port (معرفی ورودی خروجی ها و نوع آنها);  
end [نام مدار];  
  
architecture نام مدار of نام آرشیو is  
begin  
    عبارات VHDL  
End [نام آرشیو];
```




بافر (Buffer)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity cir is  
port (a,b,c :in bit;  
      y1,y2 :buffer bit);  
end cir;
```

```
architecture dataflow of cir is  
begin
```
 
```
    y1 <= a and b;  
    y2 <= y1 or c;  
end dataflow;
```





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

ورودی - خروجی

- در برخی از طرح‌ها، سیگنال‌های port باید هم ورودی و هم خروجی باشند.
- در این حالت، سیگنال‌های port دو طرفه است که به شکل inout باید تعریف شوند.
- وقتی port به صورت inout تعریف می‌شود، یعنی هم اطلاعات خروجی است و هم می‌توان به عنوان ورودی، اطلاعات را از آن خواند.




دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

خلاصه

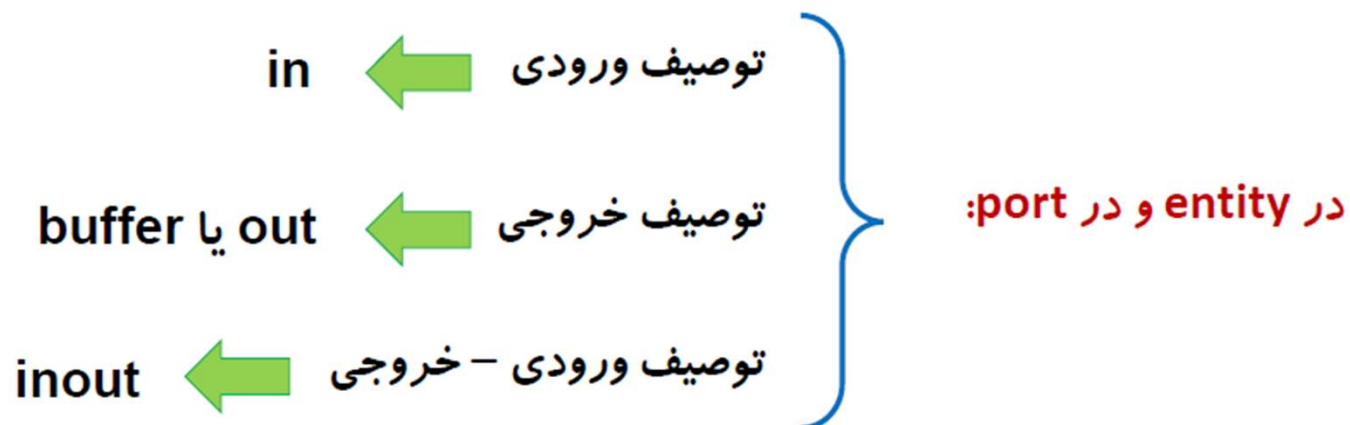



سیگنال (Signal)

- برای اتصال قسمت‌های مختلف مدار دیجیتال از سیگنال (signal) استفاده می‌شود.
 - از نظر سخت‌افزاری، سیگنال مانند سیم اتصال است که قسمت‌های مختلف یک طرح دیجیتال را به هم متصل و داده‌ها را منتقل می‌کند.
 - در واقع port نیز سیگنال (signal) است.
 - سیگنال از دو قسمت تشکیل می‌شود:
 - قسمت اول: نام سیگنال
 - قسمت دوم: نوع (Type) سیگنال که با دونقطه (:) مجزا می‌شود.
- ```
signal a:bit;
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## سیگنال (Signal)

چندین سیگنال یا ورودی خروجی port با یک نوع (Type) را می توان در یک سطر نوشت  
و آنها را با کاما از هم جدا نمود

```
signal a,b,c:bit
```

```
port(a,b:in bit
s,co:out bit)
```

## اعلانات (Declaration)

architecture **archi** of **my-design** is

```
signal a:bit;
```

```
begin
```

```
VHDL Statements;
```

```
end;
```

architecture **archi2** of **my-design** is

```
signal Bus1, Bus2:bit_vector(7 downto 0);
```

```
begin
```

```
VHDL Statements;
```

```
end;
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان


Semnan University

پردیس فرزندان


 
## مثال


مداری را در نظر بگیرید که در آن اگر ورودی  $S$  برابر با صفر باشد، خروجی  $O$  برابر با  $a$  و اگر ورودی  $S$  برابر با 1 باشد، خروجی  $O$  مساوی  $b$  شود.







```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity multi is
port (a,b : in bit;
 S : in bit;
 O : out bit);
end;
```
 
```
architecture mux of multi is
 signal o1,o2 : bit;
begin
 o1 <= not(S) and a;
 o2 <= S and b;
 O <= o1 or o2;
end mux;
```



  $O \leftarrow (\text{not}(S) \text{ and } a) \text{ or } (S \text{ and } b);$





## ضوابط و نکات عمومی در VHDL

### • توضیح (Comment)

- در ادامه هر عبارت VHDL با قرار دادن دو خط تیره (--) می‌توان برای آن عبارت توضیح (Comment) نوشت که کار آن عبارت را روشن‌تر نماید.

### • نام‌گذاری یا شناسه (Identifier)

DATA\_Bus  
Delay1  
RISE\_Time  
x10  
X\_10  
Z\_Bus  
B2

- نام‌گذاری در VHDL شامل حروف، رقم و خط تیره پایین (Underline) است.
- نام باید با حروف شروع شود و بهتر است کمتر از ۱۵ حرف باشد.
- برای نام‌گذاری نباید از کلمات کلیدی یا رزرو شده در VHDL استفاده شود.





## ضوابط و نکات عمومی در VHDL

### • حروف کوچک و بزرگ در VHDL

- زبان VHDL به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست یعنی هر دو را به یک معنی می پذیرید.
- معمولاً کلمات کلیدی یا رزرو شده در VHDL را با حروف کوچک و کلماتی که کاربر تعریف می کند با حروف بزرگ نمایش داده می شود.

### • نقطه ویرگول (;)

- هر عبارت VHDL با نقطه ویرگول پایان می یابد.



## ضوابط و نکات عمومی در VHDL

### • کاما (,)

• لیست سیگنال‌ها معمولاً با کاما از هم جدا می‌شوند

```
Port (a,b,c:in bit; signal im1,im2,im3 : bit;
 Sum,Cout:out bit;)
```

### • نمایش 0 و 1 منطقی در VHDL

• صفر و یک منطقی در VHDL در علامت کوتیشن (‘) به صورت ‘0’ و ‘1’ نمایش داده می‌شود.

• تعدادی صفر و یک در دو کوتیشن (“) نشان داده می‌شود مانند: “1011”



## ضوابط و نکات عمومی در VHDL

### • نمایش اعداد در VHDL

- در VHDL اعداد صحیح (Integer) به صورت پیش فرض اعداد دهدهی معمولی هستند.
- اعداد را می توان به صورت نمایی نیز نمایش داد مانند  $256E3$  که برابر  $256 \times 10^3$  یا  $256000$  است.
- برای نمایش اعداد باینری از علامت  $b$  یا  $B$  جلوی بیت های باینری استفاده می شود.

نمایش عدد ۱۸ در مبنای ۲ ←  $b"10010"$  یا  $B"10010"$

- برای نمایش اعداد در پایه ۱۶ یا هگزادسیمال از علامت  $X$  یا  $x$  استفاده می شود

نمایش عدد هگزادسیمال C9 ←  $X"C9"$

نمایش عدد هگزادسیمال 12 ←  $x"12"$



## ضوابط و نکات عمومی در VHDL

### • نمایش اعداد در VHDL

• برای نمایش اعداد در پایه ۸ یا اکتال از علامت O یا o استفاده می‌شود

O"311" ← نمایش عدد اکتال 311  
O"113" ← نمایش عدد اکتال 113  
O"35" ← نمایش عدد اکتال 35



## مقدار اولیه دادن به سیگنال

- هنگام شبیه‌سازی یک مدار، تمام سیگنال‌ها یک مقدار اولیه پیش فرض می‌گیرند
- در صورتی که در قسمت اعلانات معماری، مقداری به سیگنال‌ها تخصیص داده شود، آن مقدار را در ابتدای شبیه‌سازی می‌گیرد:



```
signal a:bit:= '1' ;
```

- سیگنال a در ابتدای شبیه‌سازی مقدار اولیه '1' را می‌گیرد.
- اگر به سیگنال a مقدار اولیه داده نشود، در این صورت چون نوع آن بیت است در ابتدای شبیه‌سازی سیگنال a مقدار پیش فرض 0 را به عنوان مقدار اولیه می‌گیرد

در معماری طرح نیز می‌توان به سیگنال‌ها مقدار مناسب تخصیص داد:

```
a<= '1' ;
```

```
b<= "10101011" ;
```




## انواع (Types) نمایش اطلاعات سیگنال‌ها

- نوع Bit Type
- نوع Integer Type
- نوع bit\_vector Type
- نوع Time Type
- نوع Boolean Type
- نوع Std\_Ulogic Type و Std\_Logic Type
- نوع Std\_Ulogic\_Vector Type و Std\_Logic\_Vector Type
- عبارات کلی others




## نوع Integer Type

- سیگنال می تواند عددی Integer که اعدادی مثبت و منفی می باشند را دارا باشد.
- سیگنال Integer برای انجام محاسبات جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (\*)، تقسیم (/)، قدر مطلق (abs)، باقیمانده (rem) و mod به کار می رود.

$c \leq a + b$   a و b با هم جمع شوند و حاصل به c داده شود

$c \leq a - b$

$c \leq a * b$

$c \leq a / b$   اگر a و b و c از نوع Integer باشند و مقادیر a و b به ترتیب 5 و 3 باشند، خارج قسمت 1 که Integer است به c داده می شود.

$c \leq \text{abs} (a)$



## نوع Integer Type

$c \leftarrow a \bmod b$   $\rightarrow$   $a$  بر  $b$  تقسیم می شود و باقیمانده با علامت  $b$  به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow 5 \bmod 3$   $\rightarrow$  باقیمانده تقسیم ۵ بر ۳ یعنی ۲ به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow (-5) \bmod 3$   $\rightarrow (-5) = ((-2) * 3 + 1)$   $\rightarrow$  باقیمانده ۱ به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow (-5) \bmod (-3)$   $\rightarrow (-5) = (1 * (-3) + (-2))$   $\rightarrow$  باقیمانده -۲ به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow 5 \bmod (-3)$   $\rightarrow 5 = ((-2) * (-3) + (-1))$   $\rightarrow$  باقیمانده -۱ به  $c$  داده می شود





## نوع Integer Type

$c \leftarrow a \text{ rem } b$   $\rightarrow$   $a$  بر  $b$  تقسیم می شود و باقیمانده با علامت  $a$  به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow 5 \text{ rem } 3$   $\rightarrow 5 = (1 * 3 + 2)$   $\rightarrow$  باقیمانده ۲ به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow (-5) \text{ rem } 3$   $\rightarrow -5 = (-1) * 3 + (-2)$   $\rightarrow$  باقیمانده -۲ به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow (-5) \text{ rem } (-3)$   $\rightarrow -5 = (1 * (-3) + (-2))$   $\rightarrow$  باقیمانده -۲ به  $c$  داده می شود

$c \leftarrow 5 \text{ rem } (-3)$   $\rightarrow 5 = ((-1) * (-3) + (2))$   $\rightarrow$  باقیمانده ۲ به  $c$  داده می شود



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Ferdowsi University  
پردیس فرزندانگان

## نوع Integer Type

برای اعداد بدون علامت `rem` و `mod` به طرز یکسان عمل می کنند. ✨

عملیات مقایسه ای مانند `>`، `>=`، `<`، `<=`، `=` و `/=` (عدم تساوی) را برای دو سیگنال از نوع Integer نیز می توان انجام داد که نتیجه آن به صورت `True` یا `False` می باشد. ✨

در برخی از کاربردها، سیگنال ها و Variable ها از نوع Integer هستند. ✨



## مثال

برنامه‌ای با VHDL بنویسید که دو ورودی  $a$  و  $b$  که به صورت Integer هستند را با هم جمع و به خروجی  $c$  بدهد.

```
entity adder is
port (a,b : in integer range 0 to 7;
 c : out integer range 0 to 15);
end adder;
```

زمانی که سیگنال را Integer

```
architecture behav of adder is
begin
 c <= a + b;
end behav;
```

معرفی می‌کنیم، پیش فرض

سیگنال یک عدد ۳۲ بیتی است:


$[-2,147,483,648 \text{ to } +2,147,483,647]$

چون در عمل با اعداد کوچکتری کار می‌کنیم  
بهتر است محدوده Integer را کوچکتر کنیم.


 
## نوع `bit_vector` Type



- در VHDL مجموعه چندین عنصر که از یک نوع باشند با آرایه توصیف می شود.
- مجموعه ای از چندین بیت، عنصرهای یک آرایه به نام `bit_vector` را تشکیل می دهند.
- مثلاً اگر سیگنال های `a` و `b` چهار بیتی باشند، نوع این سیگنال ها آرایه ای از چهار بیت می باشد که با `bit_vector(3 downto 0)` بیان می شود.





## نوع `bit_vector`

`a,b:in bit_vector(3 downto 0)`

  

`a = 12 = (1100)2`




برای نمایش اعداد باینری باید از نوع `bit_vector` به صورت `downto` استفاده نمود.


 
## نوع bit\_vector Type

```
entity equabo is
port (
 a : in bit_vector(3 downto 0);
 b : in bit_vector(3 downto 0);
 equals : out bit);
```



```
end equabo;
```



```
architecture equabo_arch of equabo is
begin
```

```
 equals <= (a(3) xnor b(3))
 and (a(2) xnor b(2))
 and (a(1) xnor b(1))
 and (a(0) xnor b(0));
```

```
end equabo_arch;
```





## نوع bit\_vector

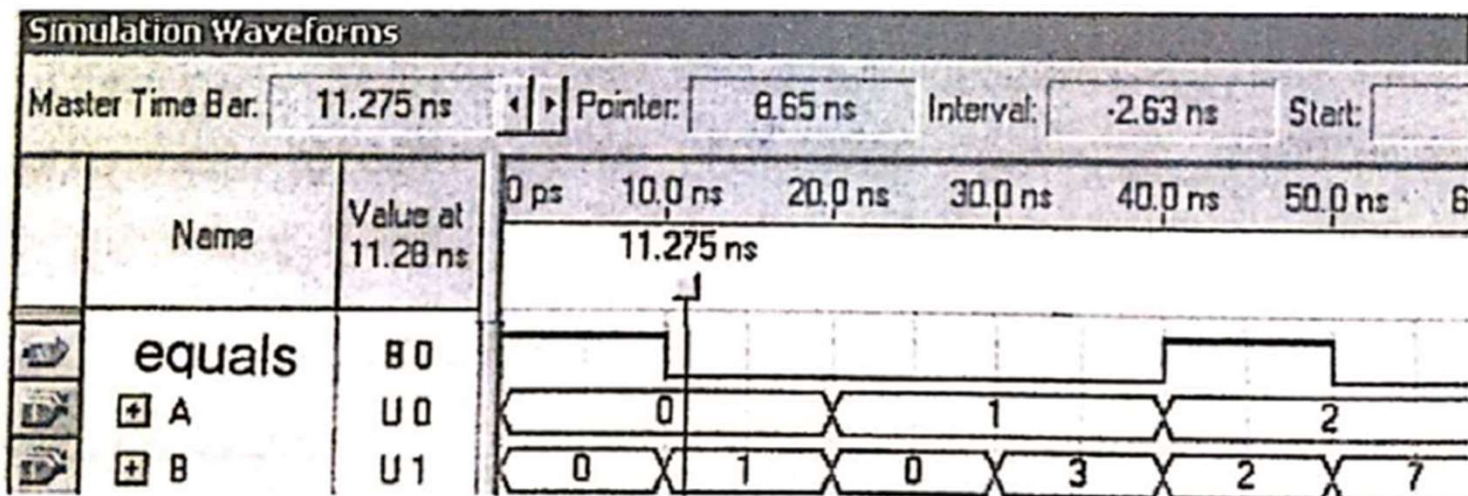 



## نوع `bit_vector` Type

Signal `d:bit_vector(0 to 3)`

  





## نوع bit\_vector Type

• زمانی که عملیات بین دو آرایه انجام می‌شود، عملیات بین عناصر از چپ به راست انجام می‌شود:

signal v:in bit\_vector(1 downto 0) → v: 

|       |       |
|-------|-------|
| (MSB) | (LSB) |
| v(1)  | v(0)  |

signal w:in bit\_vector(0 to 1) → w: 

|       |       |
|-------|-------|
| (MSB) | (LSB) |
| w(0)  | w(1)  |

w <= v → معادل است با  $w(1) \leq v(0)$   
 $w(0) \leq v(1)$



## نوع bit\_vector Type

- اگر عملیات بر روی سیگنال‌های bit\_vector انجام شود، باید سیگنال‌ها دارای تعداد عناصر مساوی باشند:

00101001 AND 11100101 → 00100001

- می‌توان به قسمتی از عناصر آرایه نیز دسترسی داشت:

b(1 downto 0) <= a(3 downto 2) →  
b(1) <= a(3)  
b(0) <= a(2)

باید نوع عناصر دو طرف  
یکسان باشد.



## نوع `bit_vector`

- مقادیر '0' و '1' مقادیر **bit** هستند.
- برای دادن مقدار به سیگنال `bit_vector` باید مقدار 0 و 1 در علامت " قرار گیرند:

```
d : out bit_vector(3 downto 0)
```

```
d <= B"1100" → d(0) <= '0' ← d <= X"C"
 d(1) <= '0'
 d(2) <= '1'
 d(3) <= '1'
```



## نوع bit\_vector Type

```
d : out bit_vector(0 to 3)
```

```
d <= B"1100" → d(0) <= '1'
```

```
d(1) <= '1'
```

```
d(2) <= '0'
```

```
d(3) <= '0'
```

- برای سیگنال‌های از نوع bit\_vector می‌توان عملیات AND، OR، NOT، NAND، NOR، XOR و XNOR را انجام داد.
- عملیات مقایسه‌ای مانند >، >=، <، <=، = و /= را که نتیجه آن به صورت Boolean یعنی True یا False است را می‌توان انجام داد.



## نوع Time Type

- نوع Time را نوع Physical نیز می نامند.
- این نوع نمایش برای اندازه گیری زمان است.
- این Type شامل دو قسمت می باشد: یکی عدد و دیگری واحد زمان.

`q <= r NOR nq after 5 ns;`

- انواع واحدهای زمان:

1 sec = 1000 ms  
1 ms = 1000 us  
1 us = 1000 ns  
1 ns = 1000 ps  
1 ps = 1000 fs

## نوع Time Type



مثال :

```
constant delay: Time:=5 ns;
```

.

.

.

```
a <= b after delay
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## نوع Boolean Type

- نوع boolean دارای دو مقدار **True** و **False** می باشد.
- نوع boolean نتیجه **تست منطقی** مانند مقایسه دو سیگنال حاصل می شود.
- عملیات مقایسه‌ای از می توان بین دو اپراند با عملگرهای **>**، **=>**، **<**، **=<**، **=** و **=/** انجام داد.



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## نوع Boolean Type

**مثال:** برنامه‌ای با VHDL بنویسید که دو عدد  $a$  و  $b$  چهاربیتی را با هم مقایسه کند؛ اگر دو

عدد با هم برابر باشند، 1 را به `equal` بدهد و در غیر این صورت 0 را به `equal` بدهد.

```
entity equalcom is
port (
 a : in bit_vector(3 downto 0);
 b : in bit_vector(3 downto 0);
 equals : out bit);
end equalcom;

architecture equalcom_arch of equalcom is
begin
 equal <= '1' when (a=b) else '0';
end equalcom_arch;
```





## نوع Boolean Type

در عبارات شرطی **if** نیز، نتیجه تست به صورت True و False می باشد.

```
if r = '1' then
 q <= '0' ;
end if;
```

*VHDL statements*

```
if a>b then
 MAX <= a;
else
 MAX <= b;
end if;
```

*VHDL statements*

```
if a/=b then
 MIN <= a;
end if;
```



## نوع Boolean Type

نوع boolean در نتیجه عملگرهای منطقی AND، OR، NOT، NAND، NOR، XOR و XNOR نیز حاصل می شود

```
if (clock'event AND clock='1') then
 q <= d;
end if;
```

*VHDL statements*



## نوع Std\_Ulogic Type و Std\_Logic Type

- در شبیه‌سازی مدارهای دیجیتال، علاوه بر دو مقدار '0' و '1' که با نوع bit تعریف

می‌شوند، مقادیر دیگری نیز می‌باشند.

| مقدار | توضیح                        |
|-------|------------------------------|
| 'U'   | Uninitialized                |
| 'X'   | Forcing Unknown              |
| '0'   | Forcing '0' Strong '0'       |
| '1'   | Forcing '1' Strong '1'       |
| 'Z'   | High Impedance               |
| 'W'   | Weak Unknown weak '0' or '1' |
| 'L'   | Weak '0' (read)              |
| 'H'   | Weak '1' (read)              |
| '-'   | Don't care                   |



library ieee

ieee.std\_logic\_1164



## نوع Std\_Logic Type و Std\_Ulogic Type

|   | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0 | U | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1 | U | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| Z | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | X |
| W | U | X | 0 | 1 | W | W | W | W | X |
| L | U | X | 0 | 1 | L | W | L | W | X |
| H | U | X | 0 | 1 | H | W | W | H | X |
| - | U | X | X | X | X | X | X | X | X |



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## نوع Std\_Logic Type و Std\_Ulogic Type

نوع std\_logic این مزیت را دارد که دارای کتابخانه‌های استاندارد است به طوری که در تمام ابزارهای FPGA شناخته شده و قابل استفاده است، در صورتی که نوع bit یا ... دارای چنین ویژگی نیست.






## نوع Std\_Ulogic Type و Std\_Logic Type

مدار زیر را با استفاده از std\_logic توصیف نمایید.

مثال
 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity buf is
 port(a,b : in std_logic;
 oe : in std_logic;
 y : out std_logic;
 end;
architecture bu of buf is
 signal x:std_logic;
begin
 x <= a nand b;
 y <= x when oe='0' else 'Z';
end;
```







## نوع Std\_Logic Type و Std\_Ulogic Type

مدار زیر را با استفاده از std\_logic توصیف نمایید.

مثال

  



## نوع Std\_Ulogic\_Vector Type و Std\_Logic\_Vector Type

برای std\_logic و std\_ulogic آرایه‌ای از بیت‌ها از نوع std\_logic\_vector و std\_ulogic\_vector نیز در package کتابخانه std\_logic\_1164 داریم.

تمام عملگرهایی که برای bit و bit\_vector قابل اجرا می‌باشند، برای نوع‌های بالا نیز قابل اجرا هستند.

architecture RTL of exm is

```
signal a,b:std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
signal c:std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
begin
```

```
 a<="0101";
```

```
 a<="1101";
```

```
 c<= a AND b;
```

```
end;
```




باید دقت نمود که تعداد  
بیت‌های a و b یکسان باشد.





## نوع `Std_Logic_Vector Type` و `Std_Ulogic_Vector Type`

یعنی برخی از بیت‌های `f` برابر با 0، 1 یا امپدانس بالا Z است.  $f = \text{"111Z00Z1"}$  

به این ترتیب، سیگنال نوع `std_logic_vector` می‌تواند مقادیری به غیر از 0 و 1 مانند Z و ... نیز داشته باشد.


در عبارات VHDL نوع (Type) سیگنال‌های دو طرف عبارت باید یکسان باشد.




 
## نوع `Std_Logic_Vector Type` و `Std_Ulogic_Vector Type`

برنامه‌ای برای یک مولتی‌پلکسر ۲ به ۱ با ورودی‌های `a` و `b` و خروجی `o` چهاربیتی و با کنترل `s` یک بیتی بنویسید که اگر  $s=0$  باشد، خروجی `o` برابر `a` و در غیر این صورت خروجی `o` مساوی `b` شود.





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان


Semnan University

پردیس فرزانتگان
 
## نوع Std\_Ulogic\_Vector Type و Std\_Logic\_Vector Type

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux is
port (a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
 s: in std_logic;
 o: out std_logic_vector(3 downto 0));
end;
architecture data of mux is
begin
o <= a when s='0' else b ;
end;
```





## تخصیص سیگنال با عبارت کلی Others

اگر در یک طرح تعداد بیت‌های سیگنال زیاد باشد و بخواهیم به تمام یا تعدادی از بیت‌ها، یک مقدار تخصیص دهیم در این صورت از عبارت others استفاده می‌کنیم

architecture RTL of example is

```
signal a:std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
begin
```

```
a<=others=>'0';
```

```
end;
```

به تمام بیت‌های a که هشت بیت است، مقدار '0' را تخصیص می‌دهد که معادل است با

```
a<="00000000";
```



```
a<=others=>'z';
```



به تمام بیت‌های a، مقدار 'z' داده می‌شود

```
a<="zzzzzzzz";
```



Aggregative  
Assignment



## تخصیص سیگنال با عبارت کلی Others

می توان به تعدادی از بیت‌ها مقداری تخصیص داد و برای بقیه بیت‌ها از others استفاده نمود

```
a<= (1=>'1' , 3=>'1' , others=>'0');
```

عبارت others باید آخرین انتخاب باشد.





## تخصیص سیگنال با عبارت کلی Others

عبارت کلی others در تخصیص مقداری به سیگنال به صورت شرطی

“Conditional Signal Assignment”

برای case و else ... when نیز نوشته می شود

```
begin
 f<=a when sel="00" else
 c when others;
end
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عملگرها در VHDL

اولویت  
بالاتر



اولویت  
پایین تر

(۱) عملگرهای NOT، قدر مطلق (abs) و توان

(۲) عملگرهای mode، rem، تقسیم و ضرب

(۳) عملگرهای چسباندن (&)، تفریق و جمع

(۴) عملگرهای نسبی = >، >=، <، <=، عدم تساوی (/=) و تساوی (=)

(۵) عملگرهای منطقی AND، OR، NAND، NOR، XOR، XNOR

(۶) عملگرهای علامت: برای مشخص کردن علامت مثبت یا منفی اعداد صحیح (Integer)

اولویت  
بالاتر



اولویت  
پایین تر



## عملگرها در VHDL

```
res <= a AND NOT (b) OR NOT (b) AND b;
```

```
res <= (a AND NOT (b)) OR (NOT (b) AND b) ;
```





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی شامل AND، OR، NAND، NOR، XOR، XNOR هستند که برای عملیات روی سیگنال‌های نوع `bit` و `bit_vector` یا `std_logic`، `std_logic_vector` و `Boolean` استفاده می‌شوند.

در سیگنال‌های `bit_vector` و `std_logic_vector` عملیات منطقی بر روی هر یک از بیت‌ها انجام می‌شود و نتیجه به صورت بیت با بیت حاصل می‌شود.



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عملگرهای ریاضی

این عملگرها عبارتند از  $+$ ،  $-$ ،  $*$ ،  $/$  (تقسیم)، توان،  $abs$ ،  $mod$  و  $rem$  هستند که برای عملیات روی سیگنال‌های نوع `integer` و با استفاده از کتابخانه‌ها روی سیگنال‌های نوع `std_logic_vector` نیز انجام می‌شوند.



مثال

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد چهار بیتی  $a$  و  $b$  که به صورت `std_logic_vector` توصیف شده‌اند را با هم جمع کند و نتیجه را به `sum` بدهد.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity sample is
 port(a,b:in std_logic_vector(3 downto 0);
 sum:out std_logic_vector(3 downto 0));
end;
architecture a1 of sample is
begin
 sum <= a+b;
end;
```



## عملگرهای مقایسه‌ای یا نسبی

- این عملگرها دو اپراند را با هم مقایسه می‌کنند و اعلام می‌کنند که آیا نتیجه مقایسه «درست True» یا «نادرست False» است.
- این عملگرها شامل  $>$ ،  $<$ ،  $>=$ ،  $<=$ ، عدم تساوی ( $\neq$ ) و تساوی ( $=$ ) هستند که نتیجه تمام این عملیات، Boolean یعنی True یا False می‌باشد.
- اپراندهایی که با هم مقایسه می‌شوند برای عملگرهای  $=$  و  $\neq$  از هر نوع می‌توانند باشند و برای عملگرهای  $>$ ،  $<$ ،  $>=$ ،  $<=$  ممکن است از نوع Integer یا bit\_vector باشد.

```
if ((A=B) AND ((C>D) OR (E/=F))) then
 Y <= '1' ;
end if;
```



## عملگر چسباندن &

در VHDL گاهی لازم است یک یا گروهی از سیگنال‌های از یک نوع به هم چسبیده شوند. در این مواقع از عملگر & در طرف راست عبارت استفاده می شود.

```
architecture example1 of concatenation is
 signal byte:bit_vector(7 downto 0);
 signal A_BUS , B_BUS : bit_vector(7 downto 0);
begin
 byte <= A_BUS & B_BUS;
end example1
```






دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عملگر چسباندن &

   



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عملگر چسباندن &

```
architecture example2 of concatenation is
 signal Z_BUS:bit_vector(7 downto 0);
 signal A,B,C,D : bit;
begin
 Z_BUS <= A & B & C & D;
end example2
```

عملگر چسباندن (&) حتماً در طرف راست عبارت قرار می‌گیرد و سیگنال‌های از یک نوع را به هم می‌چسباند.





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

# طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

## Computer-Aided Digital System Design

**VHDL** زبان توصیف سخت‌افزار  
«بخش دوم»





## چشم انداز

روش های توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال


توصیف یا مدل سازی Dataflow یا VHDL هم روند

مدل کردن تأخیر در VHDL

تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال به صورت شرطی و انتخابی


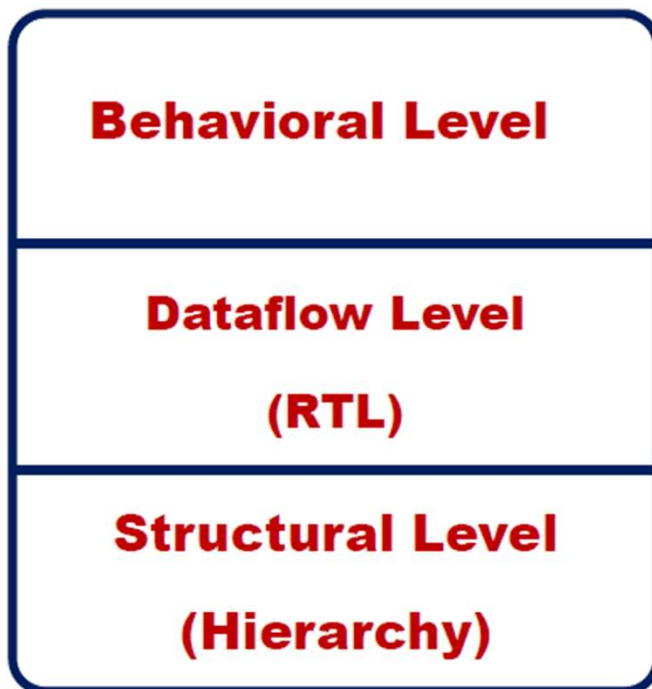
## روش‌های توصیف یا مدل‌سازی مدارهای دیجیتال در VHDL



طراحی مدارهای دیجیتال با VHDL  
با رویکرد بالا به پایین (Top-Down)



## توصیف یا مدل سازی Behavioral

- طراحی در سطح سیستم یا در سطح Behavioral است که شامل یک سری عملیات منطقی و ریاضی روی اطلاعات ورودی مدار می باشد.
- در این مرحله، الگوریتم مدار بررسی و تست می شود.
- فقط مدل طرح، شبیه سازی می شود که مشخصات مدار مورد بررسی قرار گیرد.
- در این مرحله، سنتز مورد نظر نیست.

```
counter <= counter + 1
```



## توصیف یا مدل سازی Dataflow یا RTL

- در این مرحله، مدار را به طریقی که داده ها داخل سیستم می شوند، از قسمت های مختلف می گذرند و به خروجی می روند، توصیف می کنند.

`a <= a xor b`

- اگر مدار دارای قسمت ترکیبی و همچنین فلیپ فلاپ یا ثبات باشد، در این صورت توصیف مدار به صورت RTL نامیده می شود.



## توصیف یا مدل سازی Structural

- در این روش، مدار به صورت مجموعه‌ای از قطعات و طرز اتصال آنها توصیف می‌شود.
- در این روش مشخص می‌شود مدار از چه گیت‌ها یا قطعاتی تشکیل می‌شود و چگونه با هم ارتباط دارند.
- با این ساختار می‌توان مدار را می‌توان به صورت بلوک دیاگرام با قطعات و طرز اتصال آنها به صورت سلسله مراتبی (Hierarchy) توصیف نمود.




## توصیف یا مدل سازی Structural

• اگر مدل Behavioral را به ابزار سنتز بدهیم، یک **طرح کلی** تولید می کند که ممکن است این طرح، **فرم بهینه نباشد** و مقدار **سخت افزار زیادی** نیاز داشته باشد و یا **سرعت کافی** نداشته باشد.

• اما اگر توصیف Structural به ابزار سنتز داده شود، **طرح مشخص تر** و با **حداقل سخت افزار و سرعت مناسب** تولید خواهد شد.


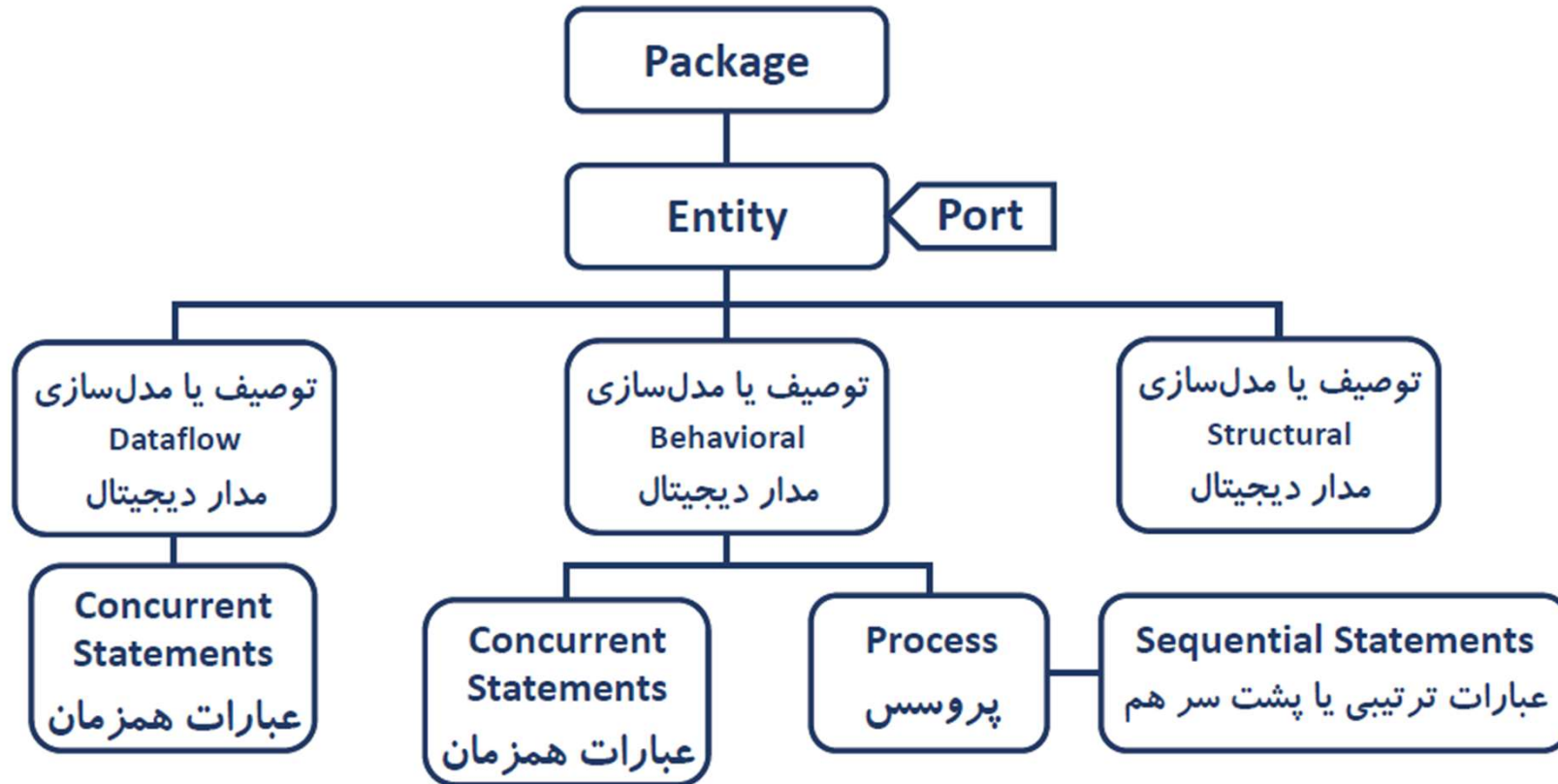
## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال در VHDL





## توصیف یا مدل سازی Dataflow یا VHDL همروند ( Concurrent VHDL ) برای مدارهای ترکیبی

- در این روش چگونگی اتصال ورودی ها و خروجی های قطعات در یک سیستم دیجیتال توصیف می شود.
- در توصیف Dataflow توضیح داده می شود که چطور یک مدار کار می کند و چگونه داده ها از ورودی های مدار ترکیبی وارد و از قسمت های مختلف مدار می گذرد و در نهایت به خروجی می روند.
- در VHDL این عمل با «عبارت تخصیص سیگنال به طور همزمان با به طور ساده» یا به صورت ساره با عبارات «VHDL همزمان» انجام می شود.  
**Simple or Concurrent Signal Assignment Statements**






دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان
 
## توصیف یا مدل سازی Dataflow یا VHDL همروند ( Concurrent ) VHDL برای مدارهای ترکیبی



```
a <= a XOR b;
```

```
c <= a AND b;
```



## توصیف یا مدل سازی Dataflow یا VHDL همروند ( Concurrent VHDL ) برای مدارهای ترکیبی

• این روش توصیف مدار را VHDL همزمان یا **VHDL ترکیبی** نیز می گویند.

• چون در طراحی برخی از سیستم های دیجیتال، ثبات ها وجود دارند، بنابراین در طراحی سخت افزارهایی که تعدادی **ثبات** یا **فلیپ فلاپ** دارند، توصیف Dataflow را **توصیف RTL** نیز می نامند.

• در این حالت مدارهای ترکیبی، ورودی فلیپ فلاپ ها را فراهم می کنند.



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال در VHDL Concurrent Signal Assignment Statement or Simple

Target Signal <= Expression;

و یا

; عبارت VHDL <= سیگنال

s <= a XOR b;

در تخصیص مقداری به سیگنال، دو طرف عبارت باید دارای نوع‌های (Types) یکسان باشند.




برای تخصیص مقداری به سیگنال، از علامت <= استفاده می‌شود.





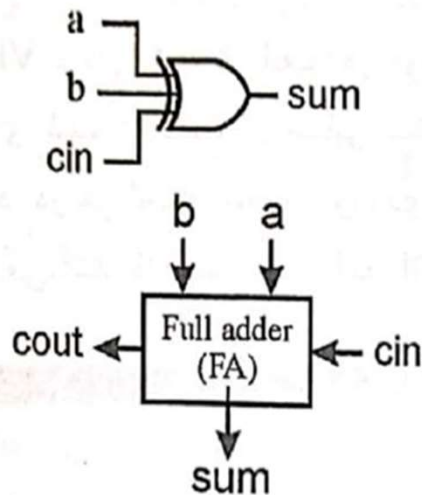
## تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال در VHDL Concurrent Signal Assignment Statement or Simple

جمع کننده کامل (FA) با ورودی‌های  $a$  و  $b$  و  $cin$  خروجی‌های  $sum$  و  $cout$  به صورت شکل زیر است.



ب- نمایش سمبولیک

 

الف- مدار جمع کننده کامل (FA)



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## VHDL تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال در VHDL Concurrent Signal Assignment Statement or Simple

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dataflow is
 port(a,b,cin : in std_logic;
 sum,cout : out std_logic);
end;
architecture df of dataflow is
Begin
 sum <= a xor b xor cin;
 cout <= (a and b) or (b and cin) or (a and cin);
end
```




## مدل کردن تأخیر در VHDL

### الف - تأخیر در گیت‌ها

به عنوان مثال برای مدل کردن تأخیر در گیت AND می‌توان نوشت:

```
y1 <= A and B after 7 ns;
```

 




## مدل کردن تأخیر در VHDL

### الف - تأخیر انتشار در سیم Transport Delay

تأخیر Transport مقدار تأخیر در یک سیم را مدل می‌کند و عرض پالس ورودی در آن اثری ندارد.

```
y2 <= Transport(A and B) after 7 ns;
```

کمتر از ۷ نانو ثانیه

 



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال به صورت شرطی Conditional Signal Assignment

عبارت ۲ `else` شرط `when` عبارت ۱ `<=` سیگنال

```
Y <= A when sel='1' else B;
```

```
sum <= (a xor b) when c='0' else NOT(a xor b);
```

```
Z <= a when sel1='0' else
 b when sel2='1' else
 c;
```

شرطها به ترتیب از بالا به پایین تست می‌شوند تا نتیجه تست معلوم شود؛ یعنی عبارات از بالا به پایین اولویت دارند.








# تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال به صورت شرطی Conditional Signal Assignment




برنامه VHDL مولتی پلکسر زیر را بنویسید.

 



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity maxwhen is
 port(a : in std_logic_vector(3 downto 0);
 b : in std_logic_vector(3 downto 0);
 c : in std_logic_vector(3 downto 0);
 d : in std_logic_vector(3 downto 0);
 s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 x : out std_logic_vector(3 downto 0));
End maxwhen;
architecture maxwhen_arch of maxwhen is
 begin
 x <= a when (s='00') else
 b when (s='01') else
 c when (s='10') else
 d;
 end maxwhen_arch ;
```

 



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال به صورت انتخابی Selected Signal Assignment

این روش، شبیه روش Conditional Signal Assignment است و بر حسب شرط، یکی از مقادیر به سیگنال سمت چپ تخصیص داده می شود.

```
with s select
 Z <= a when '1' ,
 b when '0' ;
```

در روش تخصیص مقداری به سیگنال به صورت شرطی (when ... else) شرطها به ترتیب از بالا به پایین تست می شوند. در صورتی که در روش تخصیص به صورت انتخابی (with ... select) تمام شرطها در سطرهای مختلف، همزمان بررسی می شوند و اولولتی نسبت به هم ندارند.





 
## تخصیص یا انتساب مقداری به سیگنال به صورت انتخابی Selected Signal Assignment

مثال

برنامه VHDL مولتی پلکسر زیر را با روش تخصیص به صورت انتخابی بنویسید.





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity maxwith is
 port(a : in std_logic_vector(3 downto 0);
 b : in std_logic_vector(3 downto 0);
 c : in std_logic_vector(3 downto 0);
 d : in std_logic_vector(3 downto 0);
 s : in std_logic_vector(1 downto 0);
 x : out std_logic_vector(3 downto 0));
end maxwith;
architecture maxwith_arch of maxwith is
 begin
 with s select
 x <= a when "00",
 b when "01",
 c when "10",
 d when others;
end maxwith_arch ;
```




## توصیف یا مدل‌سازی رفتاری (Behavioral Modeling)

- توصیف یا مدل‌سازی رفتاری یک سیستم دیجیتال به صورت **الگوریتمی** است، یعنی تغییرات **خروجی بر حسب ورودی** با الگوریتمی مشخص می‌شود.
- توصیف رفتاری معمولاً برای طراحی و شبیه‌سازی **مدارهای پیچیده** استفاده می‌شود.
- در این حالت ساختار داخلی مدار برای ما مهم نیست، بلکه **عملکرد و طرز کار** آن مورد نظر می‌باشد.
- در مدل‌سازی رفتاری فقط الگوریتم مدار مورد توجه است که با شبیه‌سازی، عملکرد آن مورد تأیید قرار می‌گیرد.


 
## پروسس (process) و VHDL ترتیبی (sequential VHDL)

پروسس (process) در **بدنه آرشیکت** یک طرح قرار می‌گیرد و عبارات داخلی process مانند برنامه‌های معمولی نرم‌افزاری مثلاً زبان C به صورت **پشت سر هم**، یکی یکی اجرا می‌شوند که به **sequential VHDL** معروف است.




بدنه پروسس  
process




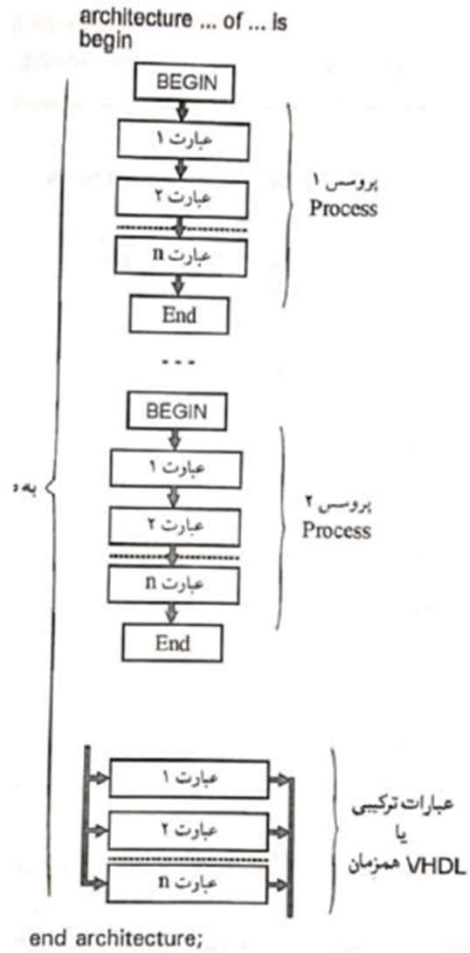
# پروسس (process) و VHDL ترتیبی (sequential VHDL)








دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University  
پردیس فرزانتگان

## پروسس (process) و VHDL ترتیبی (sequential VHDL)

برنامه VHDL برای یک فلیپ فلاپ rs بنویسید، به طوری که اگر  $s=0$  شود، خروجی  $q$  برابر 1 گردد و اگر  $r=0$  شود، خروجی  $q$  مساوی 0 گردد. در غیر این صورت خروجی تغییری ننماید.

مثال

 

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity flpsrbe is
 port (
 s: in STD_LOGIC;
 r: in STD_LOGIC;
 q: inout STD_LOGIC
);
end flpsrbe;
```

```
architecture flpsrbe_arch of flpsrbe is
begin
 process (s,r,q) --(1)
 begin
 if s='0' then --(2)
 q<='1';
 elsif r='0' then --(3)
 q<='0';
 else q<=q; --(4)
 end if;
 end process;
end flpsrbe_arch;
```




دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University  
پردیس فرزانتگان

## پروسس (process) و VHDL ترتیبی (sequential VHDL)

برنامه VHDL برای یک فلیپ فلاپ rs بنویسید، به طوری که اگر  $s="0"$  شود، خروجی q برابر 1 گردد و اگر  $r="0"$  شود، خروجی q مساوی 0 گردد. در غیر این صورت خروجی تغییری ننماید.

مثال

 



## پروسس (process) و VHDL ترتیبی (sequential VHDL)

(لیست سیگنال‌ها) process : [برچسب process]

اعلانات

begin

عبارت ۱

عبارت ۲

عبارت ۳

.

.

.

عبارت n

پشت سر هم اجرا می‌شوند

end process [برچسب process]



## عبارات شرطی در پروسس (process)

```
if condition then
 statement 1
else
 statement 2
end if;
```

```
if r = '1' then q<='0';
else q<=q;
end if;
```

---

```
if condition then
 statement
end if;
```

```
if a/=b then
 MIN <= a;
end if;
```

```
if condition1 then
 statement 1
elsif condition2 then
 statement 2
else
 statement 3
end if;
```




دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University  
پردیس فرزانهگان
 
## عبارات شرطی در پروسس (process)

برنامه VHDL به صورت behavioral برای فلیپ فلاپ D بنویسید به طوری که در لبه بالارونده پالس ساعت (clk)، اطلاعات ورودی D به خروجی Q منتقل شود.



## عبارات شرطی در پروسس (process)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flip is
 port(d,clk : in std_logic;
 q : out std_logic);
end flip;
architecture flipclk of flip is
 begin
 process(d,clk)
 begin
 if (clk'event and clk='1') then q<=d;
 end if;
 end process;
 end;
```





## عبارات شرطی در پروسس (process)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flipclk is
 port(d,clk : in std_logic;
 q : out std_logic);
end flipclk;
architecture flipclk_arch of flipclk is
 begin
 process(d,clk)
 begin
 if (clk'event and clk='0') then q<=d;
 end if;
 end process;
 End flipclk_arch;
```

مثال

برنامه VHDL به صورت behavioral برای فلیپ فلاپ D بنویسید به طوری که در لبه پایین رونده پالس ساعت (clk)، اطلاعات ورودی D به خروجی Q منتقل شود.




دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University  
پردیس فرزانتگان

## عبارات شرطی در پروسس (process)

برنامه VHDL به صورت behavioral برای فلیپ فلاپ D بنویسید به طوری که اگر ورودی rst برابر 0 شود، خروجی Q مساوی 0 گردد، در لبه بالارونده پالس ساعت (clk)، اطلاعات ورودی D به خروجی Q منتقل شود.

مثال

 



## عبارات شرطی در پروسس (process)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flipclk is
 port(d,rst : in std_logic;
 clk : in std_logic;
 q : out std_logic);
end flipclk;
architecture flipclk_arch of flipclk is
 begin
 process(clk,rst)
 begin
 if rst='0' then q<='0';
 elsif (clk'event and clk='1') then q<=d;
 end if;
 end process;
 end flipclk_arch;
```





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عبارات شرطی در پروسس (process)

برنامه VHDL برای یک ثبات هشت بیتی با فلیپ فلاپ D بنویسید که با لبه بالارونده پالس ساعت (clk)، اطلاعات هشت بیتی ورودی a به خروجی Q منتقل شود.

مثال

## عبارات شرطی در پروسس (process)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity register1 is
 port(a: in bit_vector(7 downto 0);
 clk : in bit;
 d : out bit_vector(7 downto 0));
end entity register1;
architecture beh of register1 is
 begin
 process(clk)
 begin
 if (clk'event and clk='1') then
 d <= a;
 end if;
 end process;
 end architecture;
```





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University

پردیس فرزانتگان

## پروسس (process) برای مدارهای ترکیبی (Combinational Process)

- پروسس (process) می تواند برای **مدارهای ترکیبی** نیز به کار رود.
- چون در مدارهای ترکیبی، با هر تغییر ورودی، خروجی نیز تغییر می کند، لذا **تمام ورودی های مدار باید در لیست سیگنال های process باشند** تا با تغییر آنها process اجرا شود و مقادیرهای جدید خروجی ها را ارزیابی و محاسبه کند.



دانشگاه سمنان


دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان
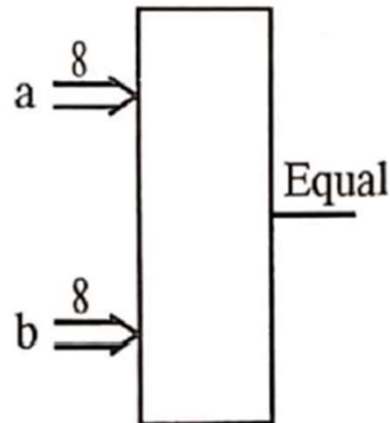
## پروسس (process) برای مدارهای ترکیبی (Combinational Process)


مقایسه‌کننده‌ای دارای دو ورودی  $a$  و  $b$  هشت بیتی و خروجی  $equal$  یک بیتی است. اگر  $a=b$  باشد، باید  $equal$  برابر 1 شود، در غیر این صورت  $equal$  برابر صفر می‌گردد. برنامه VHDL آن را به صورت behavioral بنویسید.



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity proc_if2 is
 port(a: in std_logic_vector(7 downto 0);
 b: in std_logic_vector(7 downto 0);
 equal : out std_logic);
end proc_if2;
architecture proc_if2_arch of proc_if2 is
 begin
 process(a,b)
 begin
 if a=b then
 equal<='1'
 else
 equal<='0'
 end if;
 end process;
 end proc_if2_arch;

```

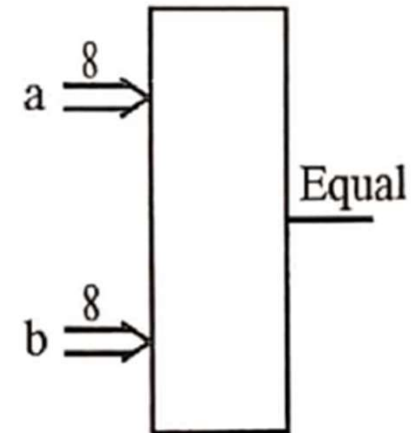



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## عبارات case در پروسس (process)

```
case condition statement is
 when condition statement => statement 1
 when condition statement => statement 1
 .
 .
 .
 when others => statement n
end case;
```

موقعی که case به کار برده می شود، تمام انشعابها دارای اولویت مساوی هستند.





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان


Semnan University

پردیس فرزانتگان

## پروسس (process) برای مدارهای ترکیبی (Combinational Process)

مولتی پلکسری با دو ورودی a و b و ورودی کنترل sel و خروجی c موجود است.  
برنامه VHDL آن را با case بنویسید.

مثال

 




```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity case1 is
 port(a: in std_logic;
 b: in std_logic;
 sel: in std_logic;
 c : out std_logic);
end case1;
architecture case1_arch of case1 is
 begin
 pro: process(sel,a,b)
 begin
 case sel is
 when '0' => c<=a;
 when others => c<=b;
 end case;
 end process;
 end case1_arch;
end case1;

```

 



 
## عبارت null

در VHDL عبارت null به معنای آن است که کاری انجام نشود و معمولاً در case استفاده می شود.

برنامه VHDL با case و null برای یک مولتی پلکسر دارای دو ورودی a و b چهاربیتی با کنترل sel و خروجی c چهاربیتی بنویسید.




مثال

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity case1 is
 port(a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
 sel: in std_logic;
 c : out std_logic_vector(3 downto 0));
end case1;
architecture case1_arch of case1 is
 begin
 pro: process(a,b,sel)
 begin
 case sel is
 when '0' => c<=a;
 when '1' => c<=b;
 when others => null;
 end case;
 end process;
 end;
end;

```

 



## کاربرد متغیر (variable) در process

در توصیف **dataflow** برای نمایش اطلاعات معمولاً از **signal** استفاده می‌شود.

در **process** علاوه بر سیگنال برای نگهداری و ذخیره اطلاعات، متغیر (**variable**) به کار برده

می‌شود.

```
Count : process (clk)
 variable cnt:Integer;
 begin
 - - -
 - - -
 cnt := cnt + 1;
 - - -
 - - -
end process
```

(لیست سیگنال‌ها) **process** نام:

اعلانات { نوع : نام variable  
... }

**begin**  
بدنه **process** شامل عبارات

**end process** **process** نام ;

## کاربرد متغیر (variable) در process



```
variable count_bit : bit := '0' ;
variable VAR1 : Boolean := False ;
variable Sum : Integer range 0 to 255 := 16 ;
variable sts_bit : bit_vector(7 downto 0) ;
variable count, overflow : Integer ;
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## کاربرد متغیر (variable) در process

برنامه VHDL به صورت behavioral برای شمارنده هشت بیتی با ورودی clk و خروجی count با استفاده از process و variable بنویسید.

مثال

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity counter_int is
 port(clk: in std_logic;
 count : out Integer range 0 to 255);
end counter_int;
architecture behavioral of counter_int is
 begin
 process(clk)
 variable cnt : Integer range 0 to 255
 begin
 if (clk'event and clk='1') then
 cnt := cnt+1;
 end if;
 count <= cnt;
 end process;
 end;
end;

```





## تفاوت variable و signal در process

- در process می توان signal و variable را استفاده نمود.
- اگر در process مقداری با علامت **(:=)** به variable داده شود، بلافاصله variable مقدار را می گیرد.
- اگر در process مقداری با علامت **(<=)** به signal داده شود، بعد از اینکه تمام عبارات process ارزیابی و تمام شد و **process پایان یافت**، مقدار مذکور به سیگنال داده می شود.



## تفاوت variable و signal در process



```
begin

signal x,y,z : bit;

process (y)
 begin
 x <= y;
 z <= NOT x;
 end process;
end architecture;
```

```
begin
process (y)
variable x,z : bit;
 begin
 x := y;
 z := NOT x;
 end process;
end architecture;
```



## حلقه loop

- loop روشی برای **تکرار** اجرای عبارات به صورت پشت سر هم، یا انجام عملیاتی مشابه در برنامه VHDL است.
- loop **داخل process** قرار می‌گیرد و عبارات داخل آن به صورت پشت سر هم یا sequential اجرا می‌شوند.

```
loop روش تکرار : [برچسب]
 عبارت ۱
 عبارت ۲
 عبارت ۳
end loop [برچسب]
```

} پشت سر هم اجرا می‌شوند



## حلقه loop

حلقه loop ... for

حلقه loop ... while

حلقه loop ساده

حلقه loop



## حلقه for ... loop

- حلقه for ... loop روشی برای تکرار و اجرای قسمتی از کد یا برنامه VHDL به تعداد معین داخل process است.

```
for i in 3 downto 0 loop;
```

```
for i in 0 to 3 loop;
```

- فرم کلی حلقه for ... loop

```
[برچسب] : for i loop
```

```
 عبارت ۱
```

```
 عبارت ۲
```

```
 عبارت ۳
```

```
end loop [برچسب]
```


پشت سر هم اجرا می شوند



## حلقه for ... loop

برنامه VHDL بنویسید که عناصر دو آرایه ۴ عنصری a و b را با هم مقایسه کند و در صورتی که عناصر دو آرایه با هم برابر بودند خروجی m را برابر با 1 کند.

مثال

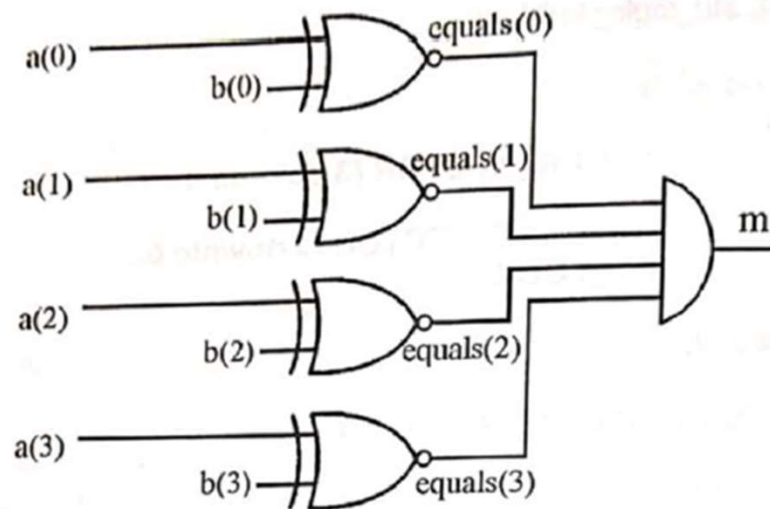

## حلقه for ... loop


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity forloop1 is
 port (
 a: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 b: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 m: out STD_LOGIC
);
end forloop1;

architecture behaviour of forloop1 is
 signal equals: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --(1)
 begin
 process (a,b)
 begin
 for i in 3 downto 0 loop
 --sequence of statement
 equals(i) <= a(i) xnor b(i); --(2)
 end loop;
 endprocess;
 m <= equals(3) and equals(2) and equals(1) and equals(0); --(3)
 end behaviour;
```



# حلقه for ... loop

 




## حلقه for ... loop

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از for ... loop از یک جمع‌کننده ۴ بیتی را با چهار تمام‌جمع‌کننده (FA) توصیف نماید.

مثال

 



## حلقه for ... loop


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity forloop2 is
 port (
 a,b: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 cin: in STD_LOGIC;
 sum: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 cout: out STD_LOGIC
);
end forloop2;

architecture behaviour of forloop2 is
begin
 process(a,b) --(1)
 variable c:std_logic_vector(4 downto 0); --(2)
 begin
 c(0):=cin;
 for i in 0 to 3 loop --(3)
 sum(i)<=a(i) xor b(i) xor c(i); --(4)
 c(i+1):=(a(i) and b(i)) or (b(i) and c(i)) or (a(i) and c(i));
 end loop; --(6)
 cout<=c(4); --(7)
 end process;
end behaviour;
```



# حلقه for ... loop

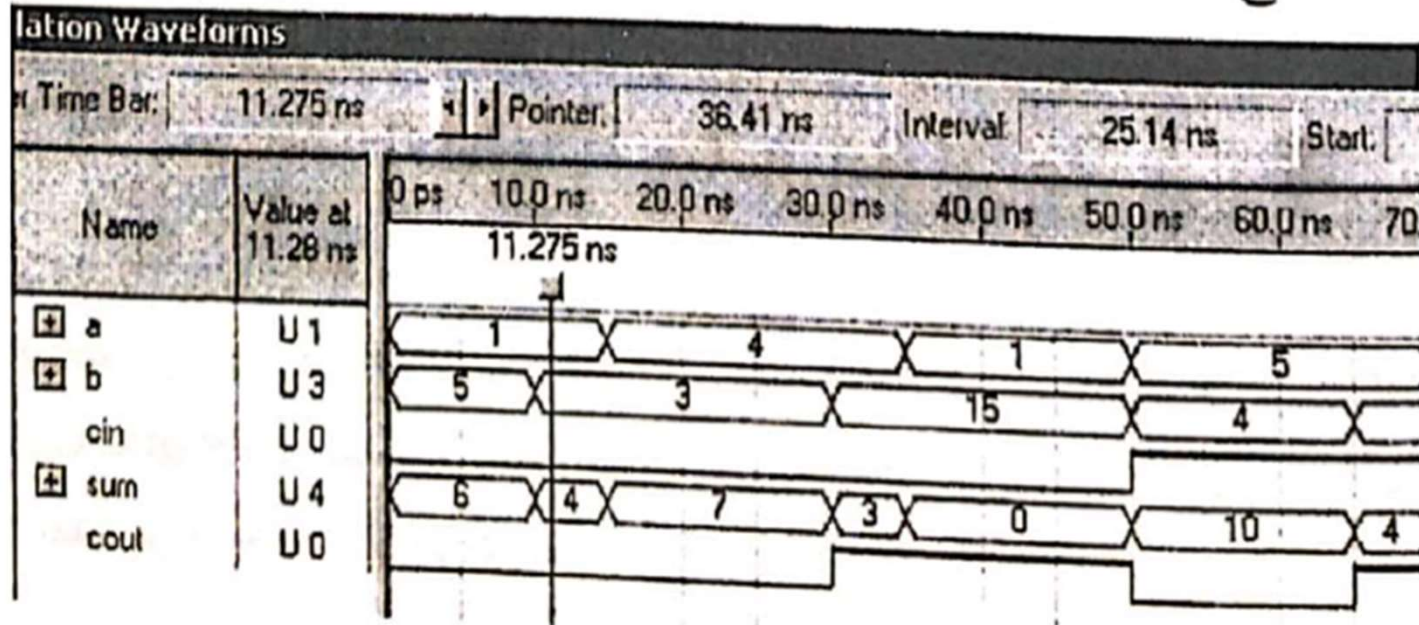



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان  
Semnan University  
پردیس فرزانتگان

## عبارت exit در حلقه for ... loop

- در اجرای عبارات VHDL گاهی لازم است به خارج از حلقه loop رفته با وجود آنکه تعداد تکرارهای حلقه for ... loop ممکن است پایان نیافته باشد.

```
process(a) -- (1)
 variable int_a:integer; -- (2)
begin
 int_a:=a; -- (3)
 for i in 0 to 50 loop -- (4)
 if (int_a <=0) then -- (5)
 exit; -- (6)
 else
 int_a:=int_a -1; -- (7)
 end if; -- (8)
 end loop; -- (9)
 Y<=q; -- (11)
end process; -- (12)
```

exit [شرط when] [برچسب]



## عبارت Next در حلقه for ... loop

- عبارت Next در حلقه loop باعث می شود که عبارت بعد از next صرفنظر شود و به ابتدای حلقه برگردد و حلقه های بعدی اجرا شود.

```
Process (a,b) -- (1)
begin
 for i in 0 to 50 loop -- (2)
 if (done(i)=True then -- (3) next [برچسب] [شرط when]
 next; -- (4)
 else
 done(i):=True; -- (5)
 end if; -- (6)
 q(i)<=a(i) AND b(i); -- (7)
 end loop; -- (8)
end process;
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## حلقه while ... loop

- در حلقه while ... loop ابتدا شرط تست می‌شود تا وقتی که شرط درست (True) باشد، اجرای loop ادامه می‌یابد و به محض اینکه شرط نادرست (False) شد loop پایان می‌یابد.

```
process
 begin
 while (شرط) loop
 عبارات پشت سر هم اجرا می‌شوند
 end loop;
 end process;
```

## حلقه while ... loop



```
process
 variable clock:bit:='0';
begin
 while error_flag='0' loop -- (1)
 clock:= NOT clock after 50 ns; -- (2)
 end loop; -- (3)
end process; -- (4)
```



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## حلقه loop ساده

- حلقه loop ساده معمولاً با عبارت `exit` استفاده می شود

```
architecture infinite_loop of my_entity
begin
 - - -
 process ()
 - - -
 begin
 - - -
 loop
 - - -
 exit;
 end loop;
 end process;
 - - -
end;
```

## حلقه loop ساده

```
Process
begin
 loop
 clock<=NOT clock; -- (1)
 wait for 50 ns; -- (2)
 if error_flag='1' then -- (3)
 exit; -- (4)
 end if; -- (5)
 end loop; -- (6)
end process; -- (7)
```







دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان


## عبارت `for ... generate`

- عبارت `for ... generate` برای تکرار یا کپی قسمتی از سخت افزار است و به صورت همروند (concurrent) اجرا می شوند.

```
[برچسب یا label] : for i in ... to ... generate
 ...
 عبارات همزمان
 ...
end generate;
```



## عبارت generate ... for

 

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity adder_4b is
 port(a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
 c_in : in std_logic;
 sum : out std_logic_vector(3 downto 0);
 c_out : out std_logic;);
end;
architecture beh of adder_4b is
 signal c : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
 c(0) <= c_in;
 gen : for i in 0 to 3 generate
 sum(i) <= a(i) xor b(i) xor c(i);
c(i+1) <= (a(i)and b(i)) or (a(i)and c(i)) or (b(i)and c(i));
 end generate;
 c_out <= c(4);
end;

```





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

```
architecture Data_flow of adder_4 is
signal c : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
 c(0)<=c_in;
 sum(0)<=a(0) xor b(0) xor c(0);
 c(1)<=(a(0)and b(0)) or (a(0)and c(0)) or (b(0)and c(0));

 sum(1)<=a(1) xor b(1) xor c(1);
 c(2)<=(a(1)and b(1)) or (a(1)and c(1)) or (b(1)and c(1));

 sum(2)<=a(2) xor b(2) xor c(2);
 c(3)<=(a(2)and b(2)) or (a(2)and c(2)) or (b(2)and c(2));

 sum(3)<=a(3) xor b(3) xor c(3);
 c(4)<=(a(3)and b(3)) or (a(3)and c(3)) or (b(3)and c(3));

end;
```



## یادآوری (عملگرهای VHDL)

| Operator | Name                  | Explanation                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| =        | equivalence           | is some value equivalent to some other value?            |
| /=       | non-equivalence       | is some value not equivalent to some other value?        |
| <        | less than             | is some value less than some other value?                |
| <=       | less than or equal    | is some value less than or equal to some other value?    |
| >        | greater than          | is some value greater than some other value?             |
| >=       | greater than or equal | is some value greater than or equal to some other value? |



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## یادآوری (عملگرهای VHDL)

| Operator type |     |     |      |     |     |      |     |
|---------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| logical       | and | or  | nand | nor | xor | xnor | not |
| relational    | =   | /=  | <    | <=  | >   | >=   |     |
| shift         | sll | srl | sla  | sra | rol | ror  |     |
| addition      | +   | -   |      |     |     |      |     |
| unary         | +   | -   |      |     |     |      |     |
| multiplying   | *   | /   | mod  | rem |     |      |     |
| others        | **  | abs | /    |     |     |      |     |



## یادآوری (عملگرهای VHDL)

| Operator   |     | Name                   | Example                    | Result     |
|------------|-----|------------------------|----------------------------|------------|
| logical    | sll | shift left logical     | result <= "10010101" sll 2 | "01010100" |
|            | srl | shift right logical    | result <= "10010101" srl 3 | "00010010" |
| arithmetic | sla | shift left arithmetic  | result <= "10010101" sla 3 | "10101111" |
|            | sra | shift right arithmetic | result <= "10010101" sra 2 | "11100101" |
| rotate     | rol | rotate left            | result <= "101000" rol 2   | "100010"   |
|            | ror | rotate right           | result <= "101001" ror 2   | "011010"   |

```
ieee.numeric_std
ieee.numeric_bit
```



## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

- همان گونه که یک مدار دیجیتال از چند قطعه (component) یا IC تشکیل می شود، طراحی سخت افزار با روش ساختاری (structural) نیز از چند قطعه یا component تشکیل می شود.
- مدارهای دیجیتال پیچیده را می توان به مجموعه ای از قطعات یا مدول ها به نام مدارهای سطح پایین تقسیم نمود.





## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

- طراحی structural را می توان به صورت تعدادی component که به هم متصل شده اند توصیف کرد.
- طراحی به صورت structural را در سطح خیلی بالا مانند بلوک دیاگرام می توان توصیف نمود و یا در سطح پایین تر به صورت قطعه های دیجیتال یا به صورت مجموعه ای از گیت ها و یا حتی به صورت مجموعه ای از ترانزیستورها نیز توصیف نمود.




## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

- اگر توصیف structural یا طراحی سلسله مراتبی در سطح گیت انجام شود، اکثراً به آن **netlist** می گویند که در آن **قطعات (components)** و **طرز اتصال** آنها مشخص می شود.


 
# توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی



## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity fa_1bit is
 port(
 a: in std_logic;
 b: in std_logic;
 cin : in std_logic;
 sum : out std_logic;
 cout : out std_logic;
);
end fa_1bit;
```





## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

```
architecture fa_1bit_arch of fa_1bit is
 component ha_1bit port(x,y : in std_logic;
 s,c : out std_logic);
 end component;
 signal im1,im2,im3 : std_logic;
begin
 ha1:ha_1bit port map(x=>a,y=>b,s=>im1,c=>im2) ;
 ha2:ha_1bit port map(x=>im1,y=>cin,s=>sum,c=>im3) ;
 cout <= im2 or im3;
end fa_1bit_arch ;
```




## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ha_1bit is
 port(x,y : in std_logic;
 s,c: out std_logic);
end ha_1bit;
architecture gate_level of ha_1bit is
begin
 s <= x xor y;
 c <= x and y;
end gate_level;
```


 
## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی





## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

برنامه VHDL یا entity/architecture هر یک از componentها باید در پوشه (folder) برنامه اصلی قرار داده شود و یا در یک package قرار گیرد که با دستور use در ابتدای برنامه از این package استفاده شود.







## اعلام قطعه‌ها (Component Declaration)

```
component ha_1bit port(x,y : in std_logic;
 s,c : out std_logic);
end component;
```

نام‌های ورودی خروجی اعلام شده در componentها باید همان نام‌های entity قطعه باشد





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان

## port map

```
Label : component_name port map (port1=>signal1,
port2=>signal2, ...);
```

در port map لیست عناصر با **کاما** (,) از هم جدا می شوند.






## توصیف یا مدل سازی مدارهای دیجیتال به صورت ساختاری (Structural) یا طراحی به صورت سلسله مراتبی

برای یک جمع کننده ۴ بیتی، برنامه VHDL به صورت ساختاری (structural) با استفاده از component جمع کننده کامل (FA) بنویسید.

مثال

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity add_4bit is
 port(
 a: in std_logic_vector(3 downto 0);
 b: in std_logic_vector(3 downto 0);
 cin : in std_logic;
 s : out std_logic_vector(3 downto 0);
 cout4 : out std_logic;
);
end add_4bit;
```






```
architecture add_4bit_arch of add_4bit is
 signal c : std_logic_vector(3 downto 0);
 component full_adder port(a,b,cin : in std_logic;
 sum,cout : out std_logic);
 end component;
 signal im1,im2,im3 : std_logic;
begin
 U3:full_adder port map(a(3),b(3),c(2),s(3),c(3));
 U2:full_adder port map(a(2),b(2),c(1),s(2),c(2));
 U1:full_adder port map(a(1),b(1),c(0),s(1),c(1));
 U0:full_adder port map(a(0),b(0),cin,s(0),c(0));
 cout4 <= c(3);
end add_4bit_arch;
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity full_adder is
 port (a,b,cin : in std_logic;
 sum,cout : out std_logic);
end full_adder;
architecture behavior of full_adder is
begin
 sum <= a xor b xor cin;
 cout <= (a and b)
 or (a and cin)
 or (b and cin);
end;

```



 



دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان





دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

Semnan University

پردیس فرزانتگان